

บทที่ 5

สรุป วิเคราะห์ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองครั้งที่ 1 โดยการต่อวงจรคลื่นเป็นการต่อแบบสตาร์ 3 เฟสฯ ละ 3 ขด แต่ละขดต่ออนุกรม ปลายด้านนอกต่อกับปลายด้านในต้นของขดคลื่นแต่ละขดต่อรวมกัน ปลายแต่ละ 1 คู่ไฟส์ จะเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ออกมาจากอันเทอร์เรนเตอร์จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ผลที่ได้จากการทดลองครั้งที่ 1 วัดค่าแรงดันไฟฟ้าไฟส์ต่อเฟส วัดค่าได้สูงสุดที่ความเร็วลม 3.5 เมตรต่อวินาที ได้ 25 โวลท์ ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่าของเขตที่กำหนด และเพื่อที่จะให้ได้ไฟฟ้ากระแสตรง จึงได้ทำการทดลองครั้งที่ 2 โดยใช้วงจรที่วิเคราะห์แรงดันมาตรฐาน จากการทดลองครั้งที่ 2 โดยใช้วงจรที่วิเคราะห์แรงดันมาตรฐานต่อเข้ากับชุดอันเทอร์เรนเตอร์ เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากการทดลองผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ความเร็วลม 3.5 เมตร/วินาที สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ 60 โวลท์ สูงกว่าของเขตที่กำหนดไว้และได้ผลทดลองที่ความเร็วลมสูงสุดโดยไม่ทำให้อุปกรณ์ของใบพัดและส่วนอื่นๆ ได้รับความเสียหายที่ความเร็วลม 4.5 เมตร/วินาที ชุดกังหันลมจะผลิตแรงดันไฟฟ้าได้นากกว่า 60 โวลท์ ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าเพียงพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณจะมีความแตกต่างอยู่ 47.33 เปอร์เซนต์ ซึ่งมีผลมาจากการถูกตัดตอนการพันขดคลื่น ทำให้ค่าที่ได้จากการคำนวณมีมากกว่าค่าจริงและความเร็วลมก็มีผลต่อค่าแรงดันที่ได้

5.2 ปัญหาอุปสรรค

- 1) โครงสร้างกังหันลมมีน้ำหนักมาก ทำให้การเคลื่อนย้ายไม่ค่อยสะดวกนัก รวมถึงบุคลากรที่จะนำไปติดตั้งกังหันลมเริ่มเคลื่อนที่ต้องใช้กำลังคนที่สูง
- 2) การออกแบบใบพัดกังหันลมทำด้วยสังกะสี จึงมีความยืดหยุ่นน้อยขณะที่กังหันลมทำงาน

5.3 ข้อเสนอแนะ

- 1) ชุดใบพัดกังหันลมอาจใช้อุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้แรงดันที่ต่ำ ถ้านำไปใช้กับพลังงานลมสูงควรออกแบบให้ชุดใบพัดกังหันลมมีความเร็วแรงคงทัน
- 2) การต่อวงจรชุดควบคุมต่อร่องต่อต่อไปด้วยวิธี เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นควรต่อเฟลต์ 4 ชด และต้องมีพลังงานลมที่เพียงพอที่จะทำให้กังหันลมหมุนได้
- 3) ในการพัฒนาโครงกังหันลมควรคำนึงถึงชุดอัลเทอร์เนเตอร์
- 4) การทดสอบขั้วแม่เหล็ก เพื่อนำไปวางแผนแผ่นเหล็ก ทำโดยใช้วิธีง่ายๆ คือหาแม่เหล็กที่มีขนาดเล็ก สามารถแม่เหล็กน้อยๆ มาร่วมทดลองกับแม่เหล็กจริง โดยกำไรในเมื่อที่สองข้าง แล้วนำมาทดสอบดูว่ามีการดูดหรือผลักกัน จากนั้นให้กำหนดเป็นขั้วใดขั้วหนึ่ง วางแผนกันไประหว่างดูดและผลักจนครบจำนวนแม่เหล็ก ก็จะได้ข้า N และ S สลับกันไปจนครบตามจำนวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY